
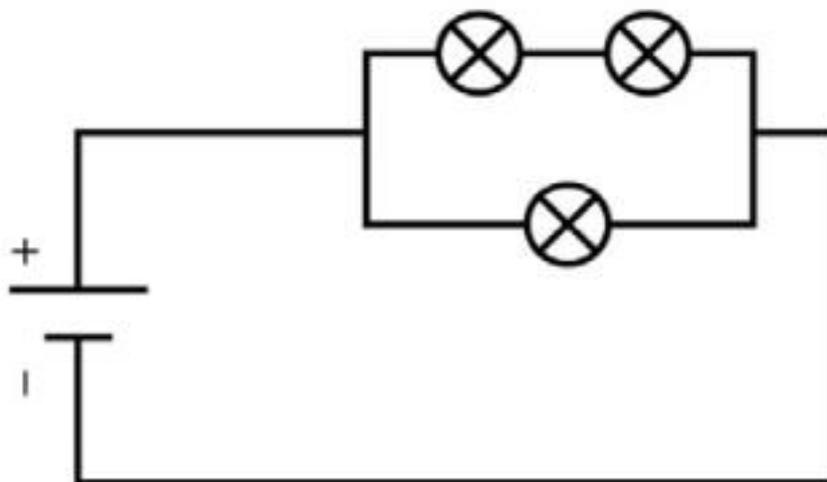


Trabajo n° 5

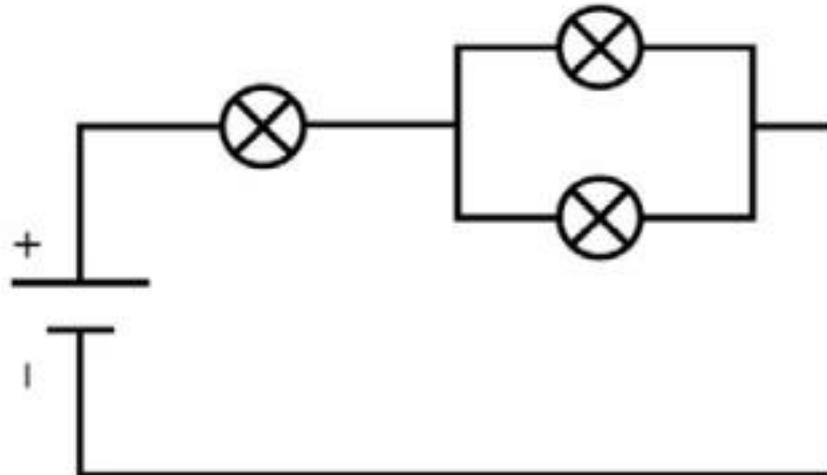Circuitos eléctricos combinados (serie y paralelo)



Jugar con las lámparas, aflojando la conexión de una y luego de otra, observar y analizar el comportamiento del circuito para cada caso, tomar nota y sacar conclusiones de las mismas.