

TRABAJO PRACTICO N°6

EJERCITACION CON LEY DE OHM

$$I = \frac{E}{R} \qquad R = \frac{E}{I} \qquad E = I \cdot R$$

EJERCITACION: aplicando los conocimientos y sistema de resolución anteriores, se darán dos datos, y ustedes hallaran el tercer dato desconocido.

• E=12 V I=1.5 A R=?

• E=24 V I=? R=0.2 Ω

• E=32 V I=0.4 A R=?

• E=? I=0.15 A R=50 Ω

• E=380 V I=? R=20 Ω

• E=? I= 1.6 A R=20 Ω