

EETP No 285 "Domingo Crespo"

Taller de 3er Año- Sección Electricidad

Prof.: Marega Milton

9ª Entrega

Actividades: Con la ayuda del apunte correspondiente al curso buscar tema "**CONEXIONADO Y ARRANQUE**" completar y registrar en la carpeta.

- 1) ¿Cuándo conectar el motor trifásico en estrella y cuando en triángulo? ¿Por qué?
- 2) ¿Cómo identificar si la conexión del motor está en estrella o en triángulo? **GRAFICAR**
- 3) ¿Qué se observa en la placa de un motor trifásico? **GRAFICAR**