

EETP No 285 "Domingo Crespo"

Docente: Dibiasi, E

Curso: 5to Año

Espacio curricular: Taller de automat

Consignas:

- 1) Realizar el esquema de mando con contactores correspondiente a la apertura y cierre de un portón de garaje. Elementos: contactores 220Vca, finales de carrera, pulsadores NA y NC
- 2) Ídem situación planteada en el ejercicio anterior utilizando relé programable Logo! 230 RC.
- 3) Sean 3 pulsadores A, B y C. diseñar el circuito lógico según las siguientes condiciones para el encendido de una lámpara 12Vcc.
 - a) C pulsado, A y B en reposo
 - b) A, B y C pulsados