

**Trabajo N° 11**

1. Enunciado de ley de OHM
2. Circuito serie y paralelo. Graficar y explicar
3. Corriente alterna y corriente continua. Graficar y explicar
4. Graficar y explicar los elementos mas usados en electricidad, con simbología.
5. Resolver

$$E=20 \text{ V}$$

$$E=15 \text{ V}$$

$$E= ?$$

$$I= ?$$

$$I= 3 \text{ A}$$

$$I= 1.5 \text{ A}$$

$$R= 5 \Omega$$

$$R= ?$$

$$R= 30 \Omega$$